


# Circuitos Secuenciales

David Alejandro González Márquez

Clase disponible en: <https://github.com/fokerman/computingSystemsCourse>


# Introducción

## Circuitos Combinacionales

 

La salida está determinada únicamente por la entrada del circuito

## Circuitos Secuenciales

 


La salida está determinada por la entrada y el **estado interno** del circuito

El estado estará determinado por una memoria, pero ¿cómo almacenamos bits?

## ¿Cómo almacenar un bit?


Proponemos el siguiente circuito:

 


Supongamos inicialmente  $S=0$  y  $Q=0$ .  
El circuito se encuentra en reposo.

## ¿Cómo almacenar un bit?

Proponemos el siguiente circuito:

 

 
Supongamos inicialmente  $S=0$  y  $Q=0$ .  
El circuito se encuentra en reposo.




Si cambiamos el valor de S a 1,  
luego que el circuito se **estabiliza**,  
la salida valdrá  $Q=1$ .

## ¿Cómo almacenar un bit?


Proponemos el siguiente circuito:

 

 Supongamos inicialmente  $S=0$  y  $Q=0$ .  
El circuito se encuentra en reposo.



 
Si cambiamos el valor de S a 1,  
luego que el circuito se **estabiliza**,  
la salida valdrá  $Q=1$ .



Si ahora cambiamos S a 0,  
el valor de la salida Q continuará en 1.


Construimos un circuito que **recuerda** un estado, pero ¿cómo hacemos para reiniciarlo?

## ¿Cómo construir un *biestable*?

 


Supongamos inicialmente  $S=0$ ,  $\bar{R}=1$  y  $Q=0$ .  
El circuito se encuentra en reposo.

## ¿Cómo construir un *biestable*?

 


 Supongamos inicialmente  $S=0$ ,  $\bar{R}=1$  y  $Q=0$ .  
El circuito se encuentra en reposo.




Si  $S=1$  y  $\bar{R}=1$  entonces la salida Q cambia a 1


## ¿Cómo construir un *biestable*?

 

 Supongamos inicialmente  $S=0$ ,  $\bar{R}=1$  y  $Q=0$ .  
El circuito se encuentra en reposo.



 
Si  $S=1$  y  $\bar{R}=1$  entonces la salida Q cambia a 1




Si luego cambiamos S a 0, manteniendo  $\bar{R}=1$ ,  
la salida Q continúa en 1




## ¿Cómo construir un *biestable*?

 

 
Supongamos inicialmente  $S=0$ ,  $\bar{R}=1$  y  $Q=0$ .  
El circuito se encuentra en reposo.



 Si  $S=1$  y  $\bar{R}=1$  entonces la salida  $Q$  cambia a 1



 Si luego cambiamos  $S$  a 0, manteniendo  $\bar{R}=1$ ,  
la salida  $Q$  continúa en 1




Ahora si cambiamos  $\bar{R}$  por 0, manteniendo  $S=0$ ,  
entonces la salida  $Q$  cambia a 0

Construimos un circuito que puede **guardar** un estado y modificarlo. **Un biestable.**

## Flip-Flops (*biestable*)

Los flip-flop son circuitos *biestables* que permiten **almacenar 1 bit** de memoria. Existen de diferentes tipos con distintas características.

### Tipo R-S

 

en	S	R	$Q_n$	$Q_{n+1}$
1	0	0	$Q_n$	$Q_n$
1	0	1	$Q_n$	0
1	1	0	$Q_n$	1
1	1	1	$Q_n$	NO
0	×	×	$Q_n$	$Q_n$




Señal **S** para setear a uno  $Q$ ,  
señal **R** para setear a cero  $Q$  y  
señal **en** para impedir cambios.

## Flip-Flops (*biestable*)

Los flip-flop son circuitos *biestables* que permiten **almacenar 1 bit** de memoria. Existen de diferentes tipos con distintas características.

### Tipo R-S

 


en	S	R	$Q_n$	$Q_{n+1}$
1	0	0	$Q_n$	$Q_n$
1	0	1	$Q_n$	0
1	1	0	$Q_n$	1
1	1	1	$Q_n$	NO
0	×	×	$Q_n$	$Q_n$




Señal **S** para setear a uno Q,  
señal **R** para setear a cero Q y  
señal **en** para impedir cambios.

### Tipo D

 

en	D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
1	0	$Q_n$	0
1	1	$Q_n$	1
0	×	$Q_n$	$Q_n$

 

Si la señal **en** está en 1,  
el estado Q toma el valor  
de la señal **D**.

## Tabla Característica

Así como existen tablas de verdad para describir circuitos combinacionales.  
Para los circuitos secuenciales tenemos **tablas características**.

## Tabla Característica

Así como existen tablas de verdad para describir circuitos combinacionales.  
Para los circuitos secuenciales tenemos **tablas características**.

Estas incluyen además de las entradas y salidas,  
el **estado interno** del circuito y su **próximo estado interno**.

... Entradas ...	$Q_n$ ...	$Q_{n+1}$ ...	... Salidas ...
...	...	...	...

- $Q_n$ : Representa un conjunto de bits de estados internos.
- $Q_{n+1}$ : Representa el próximo estado de un conjunto de bits de estados internos.

## Tabla Característica

Así como existen tablas de verdad para describir circuitos combinacionales. Para los circuitos secuenciales tenemos **tablas características**.

Estas incluyen además de las entradas y salidas, el **estado interno** del circuito y su **próximo estado interno**.

... Entradas ...	$Q_n$ ...	$Q_{n+1}$ ...	... Salidas ...
...	...	...	...

- $Q_n$ : Representa un conjunto de bits de estados internos.
- $Q_{n+1}$ : Representa el próximo estado de un conjunto de bits de estados internos.

Ejemplo:

Con 2 bits como estado interno y 1 bit de entrada, el circuito tendrá  $2^2 \cdot 2^1 = 8$  combinaciones posibles de salidas. Es decir, 8 filas en su tabla característica.

## Ejemplo: Tabla Característica

Supongamos un circuito con 2 bits de salida que almacena 4 estados posibles y los genera secuencialmente (Contador).

	$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$				
	0	0	0	1				
	0	1	1	0				
	1	0	1	1				
	1	1	0	0				

## Ejemplo: Tabla Característica

Supongamos un circuito con 2 bits de salida que almacena 4 estados posibles y los genera secuencialmente (Contador).

Agregamos una entrada, que no afecta el estado interno del circuito.

EO	$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$				
0	0	0	0	1				
0	0	1	1	0				
0	1	0	1	1				
0	1	1	0	0				
1	0	0	0	1				
1	0	1	1	0				
1	1	0	1	1				
1	1	1	0	0				



## Ejemplo: Tabla Característica

Supongamos un circuito con 2 bits de salida que almacena 4 estados posibles y los genera secuencialmente (Contador).

Agregamos una entrada, que no afecta el estado interno del circuito.

Y generamos 4 salidas, que representan el valor del contador extendido a 4 bits. Si EO es 1, entonces las salidas son el inverso aditivo del número.

EO	$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0

## Ejemplo: Tabla Característica

Supongamos un circuito con 2 bits de salida que almacena 4 estados posibles y los genera secuencialmente (Contador).

Agregamos una entrada, que no afecta el estado interno del circuito.

Y generamos 4 salidas, que representan el valor del contador extendido a 4 bits. Si EO es 1, entonces las salidas son el inverso aditivo del número.

EO	$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
0	1	0	1	1	0	0	1	1	3
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	-2
1	1	0	1	1	1	1	0	1	-3
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0


## Ejemplo: Tabla Característica

Supongamos un circuito con 2 bits de salida que almacena 4 estados posibles y los genera secuencialmente (Contador).

Agregamos una entrada, que no afecta el estado interno del circuito.

Y generamos 4 salidas, que representan el valor del contador extendido a 4 bits. Si E0 es 1, entonces las salidas son el inverso aditivo del número.

E0	Q1 <sub>n</sub>	Q0 <sub>n</sub>	Q1 <sub>n+1</sub>	Q0 <sub>n+1</sub>	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
0	1	0	1	1	0	0	1	1	3
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	-2
1	1	0	1	1	1	1	0	1	-3
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 


## Ejemplo: Tabla Característica

Supongamos un circuito con 2 bits de salida que almacena 4 estados posibles y los genera secuencialmente (Contador).

Agregamos una entrada, que no afecta el estado interno del circuito.

Y generamos 4 salidas, que representan el valor del contador extendido a 4 bits. Si E0 es 1, entonces las salidas son el inverso aditivo del número.

E0	Q1 <sub>n</sub>	Q0 <sub>n</sub>	Q1 <sub>n+1</sub>	Q0 <sub>n+1</sub>	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
0	1	0	1	1	0	0	1	1	3
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	-2
1	1	0	1	1	1	1	0	1	-3
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 


## Ejemplo: Tabla Característica

Supongamos un circuito con 2 bits de salida que almacena 4 estados posibles y los genera secuencialmente (Contador).

Agregamos una entrada, que no afecta el estado interno del circuito.

Y generamos 4 salidas, que representan el valor del contador extendido a 4 bits. Si E0 es 1, entonces las salidas son el inverso aditivo del número.

E0	Q1 <sub>n</sub>	Q0 <sub>n</sub>	Q1 <sub>n+1</sub>	Q0 <sub>n+1</sub>	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
0	1	0	1	1	0	0	1	1	3
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	-2
1	1	0	1	1	1	1	0	1	-3
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 


## Ejemplo: Tabla Característica

Supongamos un circuito con 2 bits de salida que almacena 4 estados posibles y los genera secuencialmente (Contador).

Agregamos una entrada, que no afecta el estado interno del circuito.

Y generamos 4 salidas, que representan el valor del contador extendido a 4 bits. Si E0 es 1, entonces las salidas son el inverso aditivo del número.

E0	Q1 <sub>n</sub>	Q0 <sub>n</sub>	Q1 <sub>n+1</sub>	Q0 <sub>n+1</sub>	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
0	1	0	1	1	0	0	1	1	3
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	-2
1	1	0	1	1	1	1	0	1	-3
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 


## Ejemplo: Tabla Característica

Supongamos un circuito con 2 bits de salida que almacena 4 estados posibles y los genera secuencialmente (Contador).

Agregamos una entrada, que no afecta el estado interno del circuito.

Y generamos 4 salidas, que representan el valor del contador extendido a 4 bits. Si E0 es 1, entonces las salidas son el inverso aditivo del número.

E0	Q1 <sub>n</sub>	Q0 <sub>n</sub>	Q1 <sub>n+1</sub>	Q0 <sub>n+1</sub>	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	2
0	1	0	1	1	0	0	1	1	3
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	-2
1	1	0	1	1	1	1	0	1	-3
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 


## Circuitos Secuenciales

Un circuito secuencial, se puede separar en dos partes:




## Circuitos Secuenciales

 

Un circuito secuencial, se puede separar en dos partes:

- 1 un *bloque combinacional*

# Circuitos Secuenciales

 


Un circuito secuencial, se puede separar en dos partes:

- 1 un *bloque combinacional*
- 2 un *bloque con memoria*

La memoria almacena bits que determinan el estado del circuito.

## Circuitos Secuenciales

 

Un circuito secuencial, se puede separar en dos partes:

- 1 un *bloque combinacional*
- 2 un *bloque con memoria*

La memoria almacena bits que determinan el estado del circuito.

Las entradas del bloque combinacional son las entradas ( $E$ ) y las salidas de la memoria ( $Q_n$ ).


El bloque combinacional genera la salida del circuito ( $S$ ) y el nuevo estado de la memoria ( $Q_{n+1}$ ).

## Circuitos Secuenciales

El esquema anterior lo podemos implementar usando flip-flops de la siguiente forma:

 
## Circuitos Secuenciales

El esquema anterior lo podemos implementar usando flip-flops de la siguiente forma:


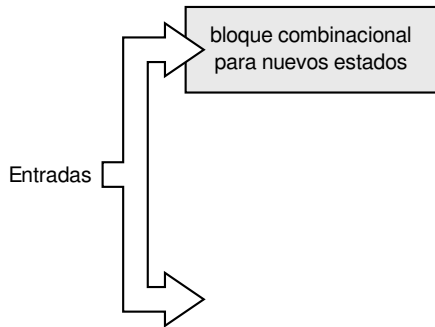
## Circuitos Secuenciales

El esquema anterior lo podemos implementar usando flip-flops de la siguiente forma:




Contamos con dos bloques combinacionales para generar:

- 1 los nuevos estados de los flip-flops
 
## Circuitos Secuenciales

El esquema anterior lo podemos implementar usando flip-flops de la siguiente forma:




Contamos con dos bloques combinacionales para generar:

- 1 los nuevos estados de los flip-flops
- 2 y otro para generar las salidas del circuito
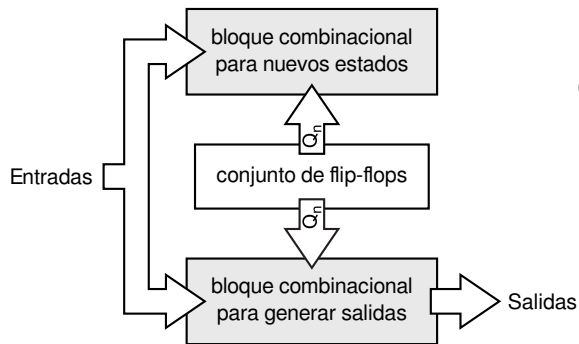
## Circuitos Secuenciales

El esquema anterior lo podemos implementar usando flip-flops de la siguiente forma:



Contamos con dos bloques combinacionales para generar:


- 1 los nuevos estados de los flip-flops
- 2 y otro para generar las salidas del circuito

$Q_n$  representa el estado actual de los flip-flops,


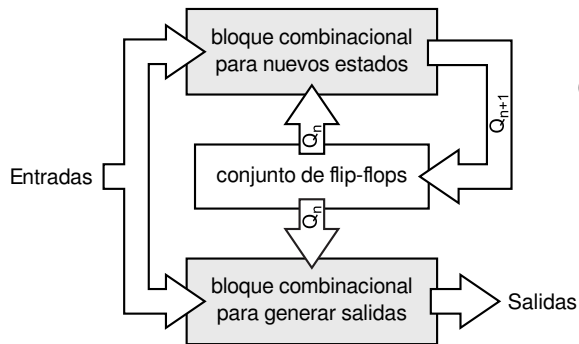
## Circuitos Secuenciales

El esquema anterior lo podemos implementar usando flip-flops de la siguiente forma:




Contamos con dos bloques combinacionales para generar:

- 1 los nuevos estados de los flip-flops
- 2 y otro para generar las salidas del circuito

$Q_n$  representa el estado actual de los flip-flops, mientras que  $Q_{n+1}$  representa el estado siguiente.
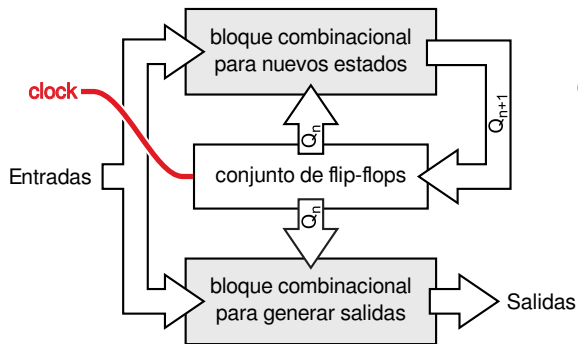
# Circuitos Secuenciales

El esquema anterior lo podemos implementar usando flip-flops de la siguiente forma:



Contamos con dos bloques combinacionales para generar:

- 1 los nuevos estados de los flip-flops
- 2 y otro para generar las salidas del circuito

$Q_n$  representa el estado actual de los flip-flops, mientras que  $Q_{n+1}$  representa el estado siguiente.


Pero, **¿cuándo se modifica el estado interno de un circuito?**

## Reloj (Clock)

El reloj o señal de reloj, se utiliza para **temporizar** los cambios que se suceden en un circuito. Permite coordinar el momento exacto en que se **modifica** el estado de los biestables.
 
## Reloj (Clock)


El reloj o señal de reloj, se utiliza para **temporizar** los cambios que se suceden en un circuito. Permite coordinar el momento exacto en que se **modifica** el estado de los biestables.



La señal varía entre 0 y 1 en intervalos regulares de tiempo.
 
## Reloj (Clock)


El reloj o señal de reloj, se utiliza para **temporizar** los cambios que se suceden en un circuito. Permite coordinar el momento exacto en que se **modifica** el estado de los biestables.



La señal varía entre 0 y 1 en intervalos regulares de tiempo. Su ciclo es simétrico, ya sea comenzando desde 0 o desde 1.
 
## Reloj (Clock)

El reloj o señal de reloj, se utiliza para **temporizar** los cambios que se suceden en un circuito. Permite coordinar el momento exacto en que se **modifica** el estado de los biestables.



La señal varía entre 0 y 1 en intervalos regulares de tiempo. Su ciclo es simétrico, ya sea comenzando desde 0 o desde 1.


Se denomina **flanco**, al momento en que la señal cambia entre estados.

**Flanco descendente:** Cambia entre 1 a 0.

**Flanco ascendente:** Cambia entre 0 a 1.
 
## Reloj (Clock)

El reloj o señal de reloj, se utiliza para **temporizar** los cambios que se suceden en un circuito. Permite coordinar el momento exacto en que se **modifica** el estado de los biestables.



La señal varía entre 0 y 1 en intervalos regulares de tiempo. Su ciclo es simétrico, ya sea comenzando desde 0 o desde 1.

Se denomina **flanco**, al momento en que la señal cambia entre estados.

**Flanco descendente:** Cambia entre 1 a 0.

**Flanco ascendente:** Cambia entre 0 a 1.

Ahora, **¿cómo hacemos que un flip-flop cambie su estado por flanco?**

## Flip-Flops (*biestable* Master-Slave)

Utilizamos dos flip-flops, uno como master y otro slave.

El master toma un valor, y el slave lo copia en el momento del **cambio de flanco**.




## Flip-Flops (*biestable* Master-Slave)


Utilizamos dos flip-flops, uno como master y otro slave.

El master toma un valor, y el slave lo copia en el momento del **cambio de flanco**.

### Tipo D Master-Slave

 

en	D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
1	0	$Q_n$	0
1	1	$Q_n$	1
0	$\times$	$Q_n$	$Q_n$

 


Si la señal **clk** cambia de 1 a 0 (flanco descendente), Q toma el valor del último valor guardado durante el puso 1 de la señal **clk**

## Flip-Flops (*biestable Master-Slave*)


Utilizamos dos flip-flops, uno como master y otro slave.

El master toma un valor, y el slave lo copia en el momento del **cambio de flanco**.

### Tipo D Master-Slave

 


en	D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
1	0	$Q_n$	0
1	1	$Q_n$	1
0	$\times$	$Q_n$	$Q_n$

 


Si la señal **clk** cambia de 1 a 0 (flanco descendente), Q toma el valor del último valor guardado durante el puso 1 de la señal **clk**

En el contexto de la materia solo vamos a utilizar flip-flops de tipo **D Master-Slave**, ya sea por flanco positivo como negativo.

 
## Funcionamiento Flip-Flop D Master-Slave



 
# Funcionamiento Flip-Flop D Master-Slave ①




 
1. El circuito inicia en cero. El clock cambia a 1.



 
# Funcionamiento Flip-Flop D Master-Slave




 
 
1. El circuito inicia en cero. El clock cambia a 1.
2. Luego del flanco descendente el estado de Q permanece en 0.



 
# Funcionamiento Flip-Flop D Master-Slave



   
1. El circuito inicia en cero. El clock cambia a 1.
2. Luego del flanco descendente el estado de Q permanece en 0.
3. La entrada D cambia a 1.



 
# Funcionamiento Flip-Flop D Master-Slave



 
1. El circuito inicia en cero. El clock cambia a 1.
2. Luego del flanco descendente el estado de Q permanece en 0.
3. La entrada D cambia a 1.
4. Como el clock está en 1, el flip-flop master toma el 1.


 
# Funcionamiento Flip-Flop D Master-Slave





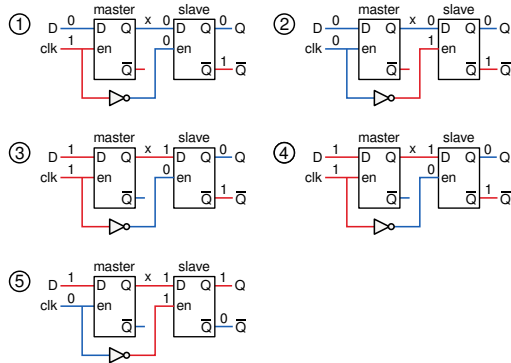1. El circuito inicia en cero. El clock cambia a 1.
2. Luego del flanco descendente el estado de Q permanece en 0.
3. La entrada D cambia a 1.
4. Como el clock está en 1, el flip-flop master toma el 1.
5. Cuando se produce el flanco descendente, cambia el clock y se copia el estado entre master y slave.





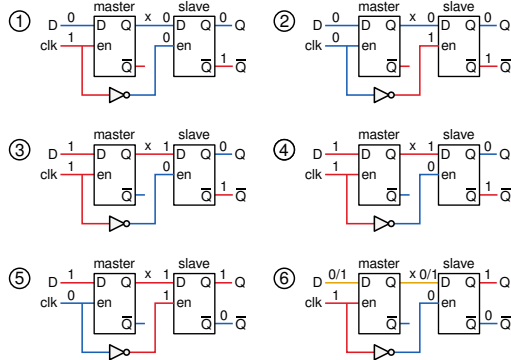 
# Funcionamiento Flip-Flop D Master-Slave




1. El circuito inicia en cero. El clock cambia a 1.
2. Luego del flanco descendente el estado de Q permanece en 0.
3. La entrada D cambia a 1.
4. Como el clock está en 1, el flip-flop master toma el 1.
5. Cuando se produce el flanco descendente, cambia el clock y se copia el estado entre master y slave.
6. Los cambios de D durante la parte alta del ciclo no se reflejan en la salida Q.

 
# Funcionamiento Flip-Flop D Master-Slave



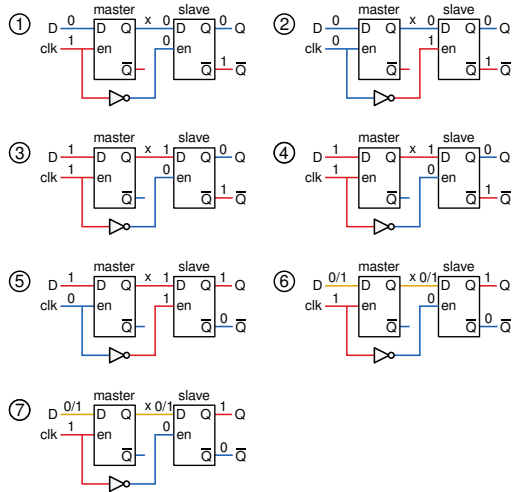
1. El circuito inicia en cero. El clock cambia a 1.
2. Luego del flanco descendente el estado de Q permanece en 0.
3. La entrada D cambia a 1.
4. Como el clock está en 1, el flip-flop master toma el 1.
5. Cuando se produce el flanco descendente, cambia el clock y se copia el estado entre master y slave.
6. Los cambios de D durante la parte alta del ciclo no se reflejan en la salida Q.
7. Pero sí son tomados por el flip-flop master.


 
# Funcionamiento Flip-Flop D Master-Slave



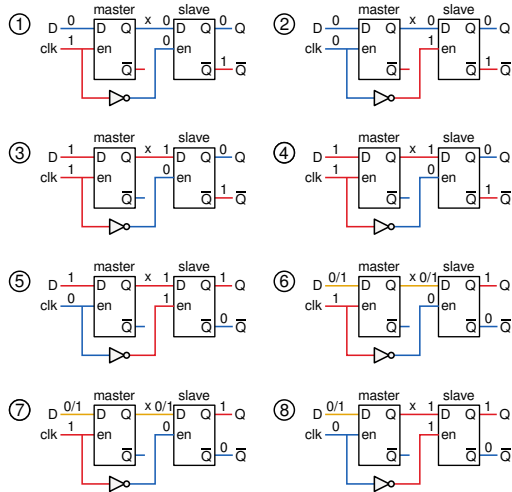1. El circuito inicia en cero. El clock cambia a 1.
2. Luego del flanco descendente el estado de Q permanece en 0.
3. La entrada D cambia a 1.
4. Como el clock está en 1, el flip-flop master toma el 1.
5. Cuando se produce el flanco descendente, cambia el clock y se copia el estado entre master y slave.
6. Los cambios de D durante la parte alta del ciclo no se reflejan en la salida Q.
7. Pero sí son tomados por el flip-flop master.
8. Los cambios de D durante la parte baja del ciclo no son tomados por el flip-flop master.




## Contadores

Los circuitos contadores generan una **secuencia** de valores en su salida por cada ciclo de clock.

# Contadores

Los circuitos contadores generan una **secuencia** de valores en su salida por cada ciclo de clock.


 
Ejemplo: Contador módulo potencia de 2 de 3 bits. Cuenta de 000b a 111b.



# Contadores

Los circuitos contadores generan una **secuencia** de valores en su salida por cada ciclo de clock.

 
 
Ejemplo: Contador módulo potencia de 2 de 3 bits. Cuenta de 000b a 111b.



# Contadores

Los circuitos contadores generan una **secuencia** de valores en su salida por cada ciclo de clock.

 
 
Ejemplo: Contador módulo potencia de 2 de 3 bits. Cuenta de 000b a 111b.



# Contadores

Los circuitos contadores generan una **secuencia** de valores en su salida por cada ciclo de clock.

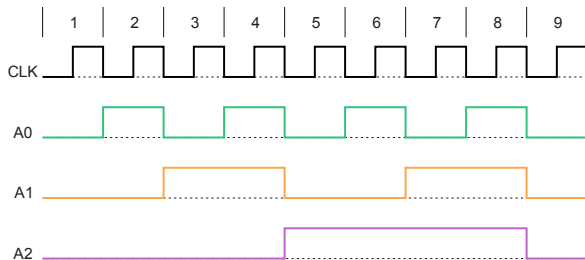 Ejemplo: Contador módulo potencia de 2 de 3 bits. Cuenta de 000b a 111b.







# Contadores

Los circuitos contadores generan una **secuencia** de valores en su salida por cada ciclo de clock.

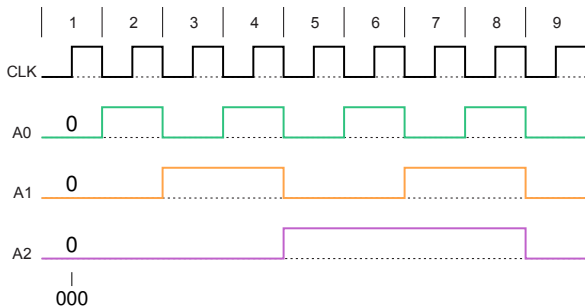
 
Ejemplo: Contador módulo potencia de 2 de 3 bits. Cuenta de 000b a 111b.



# Contadores

Los circuitos contadores generan una **secuencia** de valores en su salida por cada ciclo de clock.

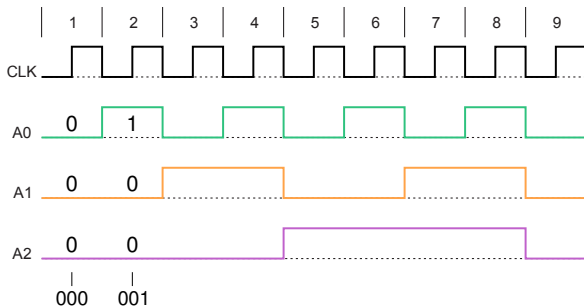 
Ejemplo: Contador módulo potencia de 2 de 3 bits. Cuenta de 000b a 111b.



## Contadores


Los circuitos contadores generan una **secuencia** de valores en su salida por cada ciclo de clock.

 Ejemplo: Contador módulo potencia de 2 de 3 bits. Cuenta de 000b a 111b.



Cada uno de los flip-flops cambia de estado por el contrario al que tiene almacenado.

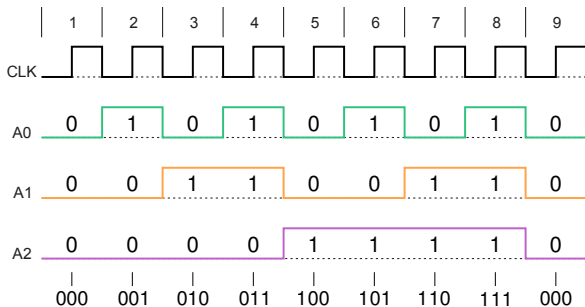El cambio se produce cuando el flip-flop anterior, que alimenta su clock, cambia de estado.




# Contadores

## Contador módulo potencia de 2

Secuencia ascendente tal que su módulo siempre es una potencia de 2 por cada bit que se agrega al contador.

Ejemplos:

 

# Contadores


## Contador módulo potencia de 2

Secuencia ascendente tal que su módulo siempre es una potencia de 2 por cada bit que se agrega al contador.

## Contador módulo arbitrario

Cuando la secuencia supera valor máximo es reiniciada a cero gracias a un circuito combinatorio provisto para tal fin.

Ejemplos:

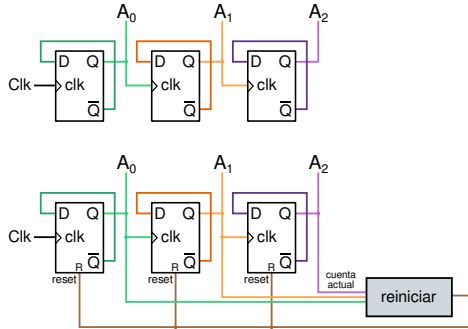

# Contadores

## Contador módulo potencia de 2

Secuencia ascendente tal que su módulo siempre es una potencia de 2 por cada bit que se agrega al contador.


## Contador módulo arbitrario

Cuando la secuencia supera valor máximo es reiniciada a cero gracias a un circuito combinatorio provisto para tal fin.

## Contador módulo y cuenta arbitraria

Se provee un circuito combinatorio que transforma cada valor de la secuencia en uno arbitrario.

Ejemplos:

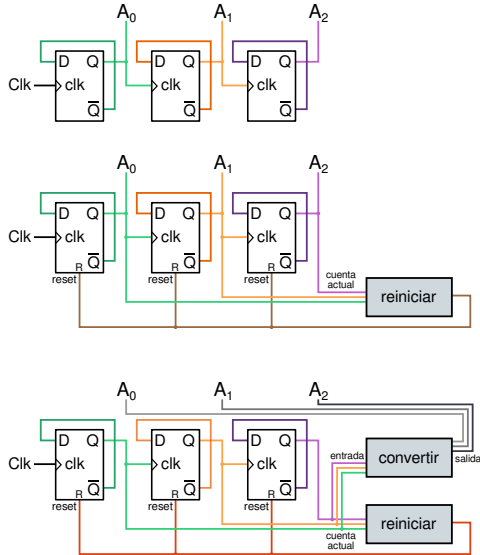

# Registros

Un registro es un circuito secuencial que contiene un conjunto de  $n$  flip-flops asociados, que permiten **almacenar temporalmente** una palabra o grupo de  $n$  bits.

# Registros

Un registro es un circuito secuencial que contiene un conjunto de  $n$  flip-flops asociados, que permiten **almacenar temporalmente** una palabra o grupo de  $n$  bits.

Los tipos de registro dependen de la forma en que los datos son **leídos** o **almacenados**:

- 1 Registro **paralelo-paralelo** (entrada paralelo, salida paralelo)
- 2 Registro **serie-paralelo** (entrada serie, salida paralelo)
- 3 Registro **paralelo-serie** (entrada paralelo, salida serie)
- 4 Registro **serie-serie** (entrada serie, salida serie)

**Serie:** Los bits entran o salen del registro secuencialmente, uno a continuación del otro.


**Paralelo:** Los bits entran o salen del registro simultáneamente, todos al mismo tiempo.



# Registros

Ejemplos para registros de 3 bits.


Registro **paralelo-paralelo**

 


# Registros

Ejemplos para registros de 3 bits.

## Registro paralelo-paralelo

 


## Registro serie-paralelo

 


# Registros

Ejemplos para registros de 3 bits.


## Registro paralelo-paralelo

 

## Registro serie-paralelo

 


## Registro paralelo-serie

 


# Registros

Ejemplos para registros de 3 bits.


## Registro paralelo-paralelo

 


## Registro serie-paralelo

 

## Registro paralelo-serie

 

## Registro serie-serie

 

## Registros bidireccionales

En términos prácticos, vamos a querer **conectar registros entre sí**, tanto para leer como para escribir.

Para esto vamos a necesitar registros que operen **bidireccionalmente**.

Es decir que, utilizando las mismas entradas, podamos escribir y leer el registro.

Usando **componentes de 3 estados**, vamos a construir registros bidireccionales.

Esta idea se puede extender a cualquier circuito, no necesariamente registros.

## Registros bidireccionales

En términos prácticos, vamos a querer **conectar registros entre sí**, tanto para leer como para escribir.


Para esto vamos a necesitar registros que operen **bidireccionalmente**.

Es decir que, utilizando las mismas entradas, podamos escribir y leer el registro.

Usando **componentes de 3 estados**, vamos a construir registros bidireccionales.

Esta idea se puede extender a cualquier circuito, no necesariamente registros.

Ejemplo: registro de 1 bit.

 

# Registros bidireccionales

En términos prácticos, vamos a querer **conectar registros entre sí**, tanto para leer como para escribir.



Para esto vamos a necesitar registros que operen **bidireccionalmente**.

Es decir que, utilizando las mismas entradas, podamos escribir y leer el registro.

Usando **componentes de 3 estados**, vamos a construir registros bidireccionales.

Esta idea se puede extender a cualquier circuito, no necesariamente registros.

Ejemplo: registro de 1 bit.

  

Si la señal  $R/\overline{W}$  es 0, el valor en la **entrada** data puede llegar a la entrada D del biestable.

# Registros bidireccionales

En términos prácticos, vamos a querer **conectar registros entre sí**, tanto para leer como para escribir.



Para esto vamos a necesitar registros que operen **bidireccionalmente**.

Es decir que, utilizando las mismas entradas, podamos escribir y leer el registro.


Usando **componentes de 3 estados**, vamos a construir registros bidireccionales.

Esta idea se puede extender a cualquier circuito, no necesariamente registros.

Ejemplo: registro de 1 bit.

  

 Si la señal  $R/\overline{W}$  es 0, el valor en la **entrada** data puede llegar a la entrada D del biestable.



Si la señal  $R/\overline{W}$  es 1, el estado Q del biestable se expone en la **salida** data.



# Bibliografía

- Tanenbaum, “Organización de Computadoras. Un Enfoque Estructurado”, 4ta Edición, 2000.
  - **Capítulo 3 - El nivel de lógica digital** - Páginas 141-146
- Null, “Essentials of Computer Organization and Architecture”, 5th Edition, 2018.
  - **Chapter 3 - Boolean Algebra and Digital Logic:**
    - 3.7 - Sequential Circuits
      - 3.7.1 - Basic Concepts
      - 3.7.2 - Clocks
      - 3.7.3 - Flip-Flops

## Ejercicios

Con lo visto, ya pueden resolver todos los ejercicios de la Guía de Lógica Digital.

# ¡Gracias!

Recuerden leer los comentarios adjuntos  
en cada clase por aclaraciones.