


# Máquina Simple

David Alejandro González Márquez

Clase disponible en: <https://github.com/fokerman/computingSystemsCourse>

 
# Sistema de Cómputo

Un sistema de cómputo consiste básicamente en *procesadores*, *memorias* y *dispositivos de entrada/salida* interconectados.


 
# Sistema de Cómputo


Un sistema de cómputo consiste básicamente en *procesadores*, *memorias* y *dispositivos de entrada/salida* interconectados.



- El **Procesador** o CPU (*Central Processing Unit*) es el encargado de tomar datos de la memoria o de dispositivos de entrada/salida, procesarlos y generar resultados o acciones sobre otros componentes del sistema.
 
# Sistema de Cómputo


Un sistema de cómputo consiste básicamente en *procesadores*, *memorias* y *dispositivos de entrada/salida* interconectados.



- El **Procesador** o CPU (*Central Processing Unit*) es el encargado de tomar datos de la memoria o de dispositivos de entrada/salida, procesarlos y generar resultados o acciones sobre otros componentes del sistema.
- La **Memoria** se ocupa de almacenar datos para que puedan ser leídos o escritos por el procesador.
 
# Sistema de Cómputo

Un sistema de cómputo consiste básicamente en *procesadores*, *memorias* y *dispositivos de entrada/salida* interconectados.



- El **Procesador** o CPU (*Central Processing Unit*) es el encargado de tomar datos de la memoria o de dispositivos de entrada/salida, procesarlos y generar resultados o acciones sobre otros componentes del sistema.
- La **Memoria** se ocupa de almacenar datos para que puedan ser leídos o escritos por el procesador.
- Los **dispositivos de entrada/salida** nos permiten interactuar con el mundo exterior.

# Sistema de Cómputo

Utilizando los circuitos que construimos hasta ahora vamos a armar un procesador.


La idea es **conectar componentes** entre sí, como registros y circuitos aritméticos, por medio de cables, a los que llamaremos buses.

Los **buses**, en esta primera aproximación, serán un conjunto ordenado de cables que nos permiten llevar datos desde un componente a otro.

Pero, **¿cómo movemos datos de un componente a otro?**

 
## Transferencia entre registros

Supongamos dos registros bidireccionales conectados a un bus de 4 bits:


 
## Transferencia entre registros

Supongamos dos registros bidireccionales conectados a un bus de 4 bits:




Este circuito puede ser representado como un **datapath**, donde se ilustra el camino que pueden hacer los datos entre los distintos componentes pasando por un bus.


 
## Transferencia entre registros

Supongamos dos registros bidireccionales conectados a un bus de 4 bits:




Este circuito puede ser representado como un **datapath**, donde se ilustra el camino que pueden hacer los datos entre los distintos componentes pasando por un bus.

En este ejemplo, cada registro cuenta con dos señales:


- **Read:** Si está en 1 presenta en el bus el dato almacenado en el registro.
- **Write:** Si está en 1 guarda en el registro el dato que esté en el bus.

Modificando el estado de las señales **R** y **W** de cada registro  
buscamos copiar los datos entre ambos registros.

## Transferencia entre registros

 


## Transferencia entre registros

 

Copiar el dato almacenado en el Registro 0 al Registro 1:

clock	reg0.R	reg0.W	reg1.R	reg1.W
$\neg$	1	0	0	1

## Transferencia entre registros

 

Copiar el dato almacenado en el Registro 0 al Registro 1:

clock	reg0.R	reg0.W	reg1.R	reg1.W
└	1	0	0	1


Copiar el dato almacenado en el Registro 1 al Registro 0:

clock	reg0.R	reg0.W	reg1.R	reg1.W
└	0	1	1	0

Es decir, **modificando** las señales de los componentes podemos hacer **operaciones**.


# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

Agregamos dos registros denominados A y B, con solo una señal **W**.


Los conectamos tal que el dato almacenado por ambos registros llegue a un sumador.

La tarea del sumador es sumar los datos de ambos registros.

Además, presenta el resultado en el bus si la señal de **enable** está en 1.

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

Agregamos dos registros denominados A y B, con solo una señal **W**.

Los conectamos tal que el dato almacenado por ambos registros llegue a un sumador.


La tarea del sumador es sumar los datos de ambos registros.

Además, presenta el resultado en el bus si la señal de **enable** está en 1.

¿Cuál es la secuencia de operaciones para sumar los registros 0 y 1,  
y guardar el resultado de la operación en el registro 0?

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 


Sumar los datos almacenados en el Registro 0 y en el Registro 1, y guardar el resultado en el Registro 0:

clock	reg0.R	reg0.W	reg1.R	reg1.W	regA.W	regB.W	sum.en
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 


Sumar los datos almacenados en el Registro 0 y en el Registro 1, y guardar el resultado en el Registro 0:

clock	reg0.R	reg0.W	reg1.R	reg1.W	regA.W	regB.W	sum.en
$\neg$	1	0	0	0	1	0	0

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 


Sumar los datos almacenados en el Registro 0 y en el Registro 1, y guardar el resultado en el Registro 0:

clock	reg0.R	reg0.W	reg1.R	reg1.W	regA.W	regB.W	sum.en
└	1	0	0	0	1	0	0
└	0	0	1	0	0	1	0

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 


Sumar los datos almacenados en el Registro 0 y en el Registro 1, y guardar el resultado en el Registro 0:

clock	reg0.R	reg0.W	reg1.R	reg1.W	regA.W	regB.W	sum.en
┐	1	0	0	0	1	0	0
┐	0	0	1	0	0	1	0
┐	0	1	0	0	0	0	1

¿Cómo hacer si queremos agregar más registros y hacer otras operaciones?


# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 


Para tener múltiples registros usamos un *banco de registros*.

Cuenta una señal que nos permite **seleccionar** el registro con el que buscamos operar.

Al sumador lo remplazamos por una *ALU*, es decir, un circuito combinatorio que nos permite realizar distintas operaciones, tanto lógicas como aritméticas.

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

Para tener múltiples registros usamos un *banco de registros*.


Cuenta una señal que nos permite **seleccionar** el registro con el que buscamos operar.

Al sumador lo remplazamos por una *ALU*, es decir, un circuito combinatorio que nos permite realizar distintas operaciones, tanto lógicas como aritméticas.

¿Qué secuencia de señales necesitamos para realizar la operación anterior con este nuevo datapath?

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 


Sumar los datos almacenados en el Registro 0 y en el Registro 1, y guardar el resultado en el Registro 0.

	regBank				regA	regB	ALU	
clock	select	R	W	W	W		Operation	en

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 


Sumar los datos almacenados en el Registro 0 y en el Registro 1, y guardar el resultado en el Registro 0.

	regBank			regA	regB	ALU	
clock	select	R	W	W	W	Operation	en
1	00	1	0	1	0		0



# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 


Sumar los datos almacenados en el Registro 0 y en el Registro 1, y guardar el resultado en el Registro 0.

clock	regBank			regA	regB	ALU	
	select	R	W	W	W	Operation	en
┐	00	1	0	1	0		0
┐	01	1	0	0	1		0

# Operaciones con registros

Supongamos el siguiente *datapath*:

 


Sumar los datos almacenados en el Registro 0 y en el Registro 1, y guardar el resultado en el Registro 0.

	regBank			regA	regB	ALU	
clock	select	R	W	W	W	Operation	en
┐	00	1	0	1	0		0
┐	01	1	0	0	1		0
┐	00	0	1	0	0	+	1
 
## Microarquitectura: Lenguaje y Notación

Para simplificar el estudio de los sistemas de cómputo, vamos a utilizar un lenguaje para expresar la transferencia entre registros.

- Definimos **componentes** como circuitos con entradas, salidas y señales.
- Las señales son entradas que modifican el **comportamiento** de los circuitos.
- Las señales se activan según como indique el **microprograma**.
- Estos serán listas de asignaciones entre registros y activación de señales que se realizan por cada ciclo de **clock**.




Ejemplo: Sumar el valor en el registro R0 con R1 y guardar el resultado en R0.

### Microprograma

```
ALU-IN1 := R0
ALU-IN2 := R1
ALU-add
R0 := ALU-OUT
```

# Microarquitectura: Lenguaje y Notación

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

Podemos además tener **otros componentes** con sus propias señales como Incrementador con las señales INC+2 e INC+1 y sus propios registros.


Pueden existir registros de **propósito específico** como PC o registros que proveen una constante como 0xFFFF.

Podemos mover datos si hay un **camino directo** entre ellos.

	¿vale?	
R1 := R0		
R0 := ALU-OUT		
R2 := 0xFFFF		
ALU-OUT := R0		
R0 := ALU-IN1		
R1 := 0x35		

# Microarquitectura: Lenguaje y Notación

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

Podemos además tener **otros componentes** con sus propias señales como Incrementador con las señales INC+2 e INC+1 y sus propios registros.


Pueden existir registros de **propósito específico** como PC o registros que proveen una constante como 0xFFFF.

Podemos mover datos si hay un **camino directo** entre ellos.

	¿vale?	
R1 := R0	✓	Copia R0 en R1
R0 := ALU-OUT		
R2 := 0xFFFF		
ALU-OUT := R0		
R0 := ALU-IN1		
R1 := 0x35		

# Microarquitectura: Lenguaje y Notación

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

Podemos además tener **otros componentes** con sus propias señales como Incrementador con las señales INC+2 e INC+1 y sus propios registros.


Pueden existir registros de **propósito específico** como PC o registros que proveen una constante como 0xFFFF.

Podemos mover datos si hay un **camino directo** entre ellos.

	¿vale?	
R1 := R0	✓	Copia R0 en R1
R0 := ALU-OUT	✓	Copia R0 en ALU-OUT
R2 := 0xFFFF		
ALU-OUT := R0		
R0 := ALU-IN1		
R1 := 0x35		

# Microarquitectura: Lenguaje y Notación

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

Podemos además tener **otros componentes** con sus propias señales como Incrementador con las señales **INC+2** e **INC+1** y sus propios registros.


Pueden existir registros de **propósito específico** como **PC** o registros que proveen una constante como **0xFFFF**.

Podemos mover datos si hay un **camino directo** entre ellos.

	¿vale?	
$R1 := R0$	✓	Copia R0 en R1
$R0 := \text{ALU-OUT}$	✓	Copia R0 en ALU-OUT
$R2 := 0xFFFF$	✓	Copia la constante 0xFFFF a R2
$\text{ALU-OUT} := R0$		
$R0 := \text{ALU-IN1}$		
$R1 := 0x35$		

# Microarquitectura: Lenguaje y Notación

Supongamos el siguiente *datapath*:

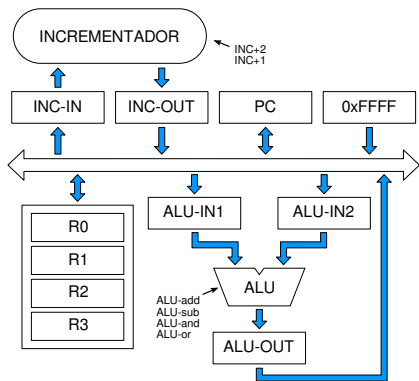

Podemos además tener **otros componentes** con sus propias señales como Incrementador con las señales INC+2 e INC+1 y sus propios registros.

Pueden existir registros de **propósito específico** como PC o registros que proveen una constante como 0xFFFF.


Podemos mover datos si hay un **camino directo** entre ellos.

	¿vale?	
R1 := R0	✓	Copia R0 en R1
R0 := ALU-OUT	✓	Copia R0 en ALU-OUT
R2 := 0xFFFF	✓	Copia la constante 0xFFFF a R2
ALU-OUT := R0	✗	ALU-OUT es de solo lectura
R0 := ALU-IN1		
R1 := 0x35		



# Microarquitectura: Lenguaje y Notación

Supongamos el siguiente *datapath*:

 

Podemos además tener **otros componentes** con sus propias señales como Incrementador con las señales **INC+2** e **INC+1** y sus propios registros.


Pueden existir registros de **propósito específico** como **PC** o registros que proveen una constante como **0xFFFF**.

Podemos mover datos si hay un **camino directo** entre ellos.

	¿vale?	
R1 := R0	✓	Copia R0 en R1
R0 := ALU-OUT	✓	Copia R0 en ALU-OUT
R2 := 0xFFFF	✓	Copia la constante 0xFFFF a R2
ALU-OUT := R0	✗	ALU-OUT es de solo lectura
R0 := ALU-IN1	✗	ALU-IN1 es de solo escritura
R1 := 0x35		

# Microarquitectura: Lenguaje y Notación

Supongamos el siguiente *datapath*:

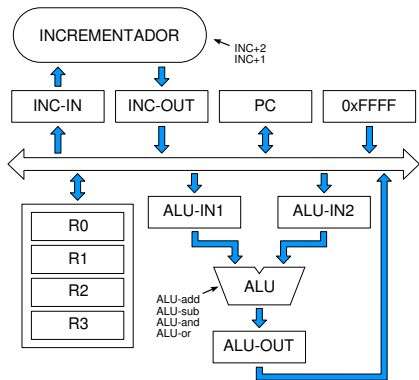

Podemos además tener **otros componentes** con sus propias señales como Incrementador con las señales INC+2 e INC+1 y sus propios registros.


Pueden existir registros de **propósito específico** como PC o registros que proveen una constante como 0xFFFF.

Podemos mover datos si hay un **camino directo** entre ellos.

	¿vale?	
R1 := R0	✓	Copia R0 en R1
R0 := ALU-OUT	✓	Copia R0 en ALU-OUT
R2 := 0xFFFF	✓	Copia la constante 0xFFFF a R2
ALU-OUT := R0	✗	ALU-OUT es de solo lectura
R0 := ALU-IN1	✗	ALU-IN1 es de solo escritura
R1 := 0x35	✗	No se dispone de esa constante

# Microarquitectura: Lenguaje y Notación

Supongamos el siguiente *datapath*.

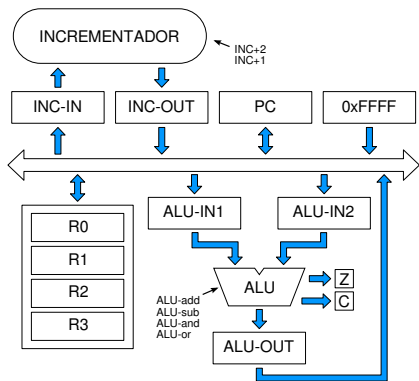

Todos los registros de 16 bits, excepto Z y C de 1 bit.

Todos los registros tienen un **tamaño**, al igual que los buses. No es posible asignar registros de distinto tamaño.

Sin embargo, podemos usar un solo bit de un registro para tomar decisiones.

Ejemplos:

Microprograma 1

```
if ALU_OUT[15] = 1
  INC-IN := PC
  INC+2
  PC := INC-OUT
else
  INC-IN := PC
  INC+1
  PC := INC-OUT
```

Microprograma 2

```
if Z = 1
  INC-IN := PC
  INC+2
  PC := INC-OUT
else
  INC-IN := PC
  INC+1
  PC := INC-OUT
```

Para tomar múltiples bits es posible usar la notación de rangos, por ejemplo: R0[3:0]

## Unidad de Control

Existe un componente más dentro del **datapath** encargado de modificar el valor de las señales de los distintos componentes para realizar alguna acción.

Este componente se denomina **Unidad de Control**.

## Unidad de Control

Existe un componente más dentro del **datapath** encargado de modificar el valor de las señales de los distintos componentes para realizar alguna acción.

Este componente se denomina **Unidad de Control**.

Funciona como un **secuenciador**: una vez identificada la tarea a realizar, genera una secuencia de señales (*microinstrucciones*) para realizar la acción correspondiente.

Esta secuencia de señales la podemos suponer fija y almacenada dentro de una memoria.



A cada **instrucción** le corresponde una secuencia de señales.

El proceso para convertir una instrucción en una secuencia de señales se denomina **decodificación**.


## Ciclo de Instrucción

Los programas son secuencias de **instrucciones** que los procesadores pueden interpretar y ejecutar. Pero, ¿cómo hacen esta tarea?
 
## Ciclo de Instrucción

Los programas son secuencias de **instrucciones** que los procesadores pueden interpretar y ejecutar. Pero, ¿cómo hacen esta tarea?

Realizan tres pasos todo el tiempo por cada instrucción a ejecutar.




- **Fetch:** Lectura desde la memoria de la instrucción a ejecutar. Esta puede ser de tamaño fijo o de tamaño variable.
 
# Ciclo de Instrucción

Los programas son secuencias de **instrucciones** que los procesadores pueden interpretar y ejecutar. Pero, ¿cómo hacen esta tarea?

Realizan tres pasos todo el tiempo por cada instrucción a ejecutar.




- **Fetch:** Lectura desde la memoria de la instrucción a ejecutar. Esta puede ser de tamaño fijo o de tamaño variable.
- **Decode:** Se interpreta la instrucción, identificando la acción que debe ser realizada (opcode) y los operandos. Puede ser necesario hacer múltiples accesos a memoria para cargar los operandos a registros.


 
# Ciclo de Instrucción

Los programas son secuencias de **instrucciones** que los procesadores pueden interpretar y ejecutar. Pero, ¿cómo hacen esta tarea?

Realizan tres pasos todo el tiempo por cada instrucción a ejecutar.




- **Fetch:** Lectura desde la memoria de la instrucción a ejecutar. Esta puede ser de tamaño fijo o de tamaño variable.
- **Decode:** Se interpreta la instrucción, identificando la acción que debe ser realizada (opcode) y los operandos. Puede ser necesario hacer múltiples accesos a memoria para cargar los operandos a registros.
- **Execute:** Se ejecuta la operación. Puede ser una operación aritmética o lógica, un acceso a memoria o movimiento entre registros, incluso la configuración de algún registro dentro del procesador.
 
# Ciclo de Instrucción

Los programas son secuencias de **instrucciones** que los procesadores pueden interpretar y ejecutar. Pero, ¿cómo hacen esta tarea?

Realizan tres pasos todo el tiempo por cada instrucción a ejecutar.



- **Fetch:** Lectura desde la memoria de la instrucción a ejecutar. Esta puede ser de tamaño fijo o de tamaño variable.
- **Decode:** Se interpreta la instrucción, identificando la acción que debe ser realizada (opcode) y los operandos. Puede ser necesario hacer múltiples accesos a memoria para cargar los operandos a registros.
- **Execute:** Se ejecuta la operación. Puede ser una operación aritmética o lógica, un acceso a memoria o movimiento entre registros, incluso la configuración de algún registro dentro del procesador.

Pero, ¿cuál es la próxima instrucción a ejecutar?

## Program Counter

Los procesadores poseen un registro especial denominado **Program Counter** o **PC**.  
Este registro guarda una dirección de **memoria**.

## Program Counter

Los procesadores poseen un registro especial denominado **Program Counter** o **PC**.

Este registro guarda una dirección de **memoria**.

### Memoria

La memoria es el componente que nos permite almacenar programas y datos. Está organizada para ser accedida mediante direcciones. Una dirección de memoria identifica una unidad direccionable de un tamaño fijo. Por ejemplo, 1 byte.

Ejemplo:

...	0x209D	0x209E	0x209F	0x20A0	0x20A1	0x20A2	0x20A3	0x20A4	...
.....	00000000	00001001	00001000	01001001	10101000	11101001	11101000	00001000	.....

Memoria direccionable a byte, es decir, cada dirección de memoria apunta a un byte.

## Program Counter


Los procesadores poseen un registro especial denominado **Program Counter** o **PC**.

Este registro guarda una dirección de **memoria**.

### Memoria

La memoria es el componente que nos permite almacenar programas y datos. Está organizada para ser accedida mediante direcciones. Una dirección de memoria identifica una unidad direccionable de un tamaño fijo. Por ejemplo, 1 byte.

Ejemplo:

 

Memoria direccionable a byte, es decir, cada dirección de memoria apunta a un byte.

El PC apunta a la dirección 0x20A0, donde se encuentra almacenado el valor 01001001b.

# Program Counter


Los procesadores poseen un registro especial denominado **Program Counter** o **PC**.

Este registro guarda una dirección de **memoria**.

## Memoria

La memoria es el componente que nos permite almacenar programas y datos. Está organizada para ser accedida mediante direcciones. Una dirección de memoria identifica una unidad direccionable de un tamaño fijo. Por ejemplo, 1 byte.

Ejemplo:

 

Memoria direccionable a byte, es decir, cada dirección de memoria apunta a un byte.

El PC apunta a la dirección 0x20A0, donde se encuentra almacenado el valor 01001001b.

Si cada instrucción ocupa 2 bytes,

# Program Counter


Los procesadores poseen un registro especial denominado **Program Counter** o **PC**.

Este registro guarda una dirección de **memoria**.

## Memoria

La memoria es el componente que nos permite almacenar programas y datos. Está organizada para ser accedida mediante direcciones. Una dirección de memoria identifica una unidad direccionable de un tamaño fijo. Por ejemplo, 1 byte.

Ejemplo:

 

Memoria direccionable a byte, es decir, cada dirección de memoria apunta a un byte.

El PC apunta a la dirección 0x20A0, donde se encuentra almacenado el valor 01001001b. Si cada instrucción ocupa 2 bytes, la próxima instrucción a ejecutar es 0x20A2.

# Program Counter


Los procesadores poseen un registro especial denominado **Program Counter** o **PC**.

Este registro guarda una dirección de **memoria**.

## Memoria

La memoria es el componente que nos permite almacenar programas y datos. Está organizada para ser accedida mediante direcciones. Una dirección de memoria identifica una unidad direccionable de un tamaño fijo. Por ejemplo, 1 byte.

Ejemplo:

 

Memoria direccionable a byte, es decir, cada dirección de memoria apunta a un byte.

El PC apunta a la dirección 0x20A0, donde se encuentra almacenado el valor 01001001b.


Si cada instrucción ocupa 2 bytes, la próxima instrucción a ejecutar es 0x20A2.

Y ahora, ¿cómo leemos instrucciones?



## Componente de memoria

Supongamos el siguiente *datapath*.

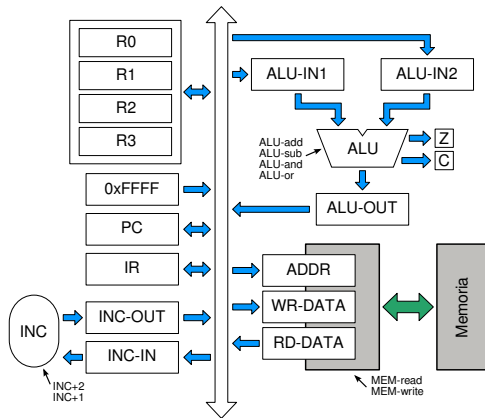


La **interfaz** con la memoria la vamos a modelar como un dispositivo más, que se conecta mediante un **bus externo** a la memoria.

Todos los registros de 16 bits, excepto Z y C de 1 bit.

# Componente de memoria

Supongamos el siguiente *datapath*.

 

Todos los registros de 16 bits, excepto Z y C de 1 bit.

La **interfaz** con la memoria la vamos a modelar como un dispositivo más, que se conecta mediante un **bus externo** a la memoria.

Para acceder a la memoria tenemos tres registros:


**ADDR:** Contiene la dirección a leer o escribir.

**WR-DATA:** Contiene el dato a escribir en memoria.

**RD-DATA:** Contiene el dato leído de memoria.

# Componente de memoria

Supongamos el siguiente *datapath*.

 

Todos los registros de 16 bits, excepto Z y C de 1 bit.

La **interfaz** con la memoria la vamos a modelar como un dispositivo más, que se conecta mediante un **bus externo** a la memoria.

Para acceder a la memoria tenemos tres registros:

**ADDR:** Contiene la dirección a leer o escribir.

**WR-DATA:** Contiene el dato a escribir en memoria.

**RD-DATA:** Contiene el dato leído de memoria.


Y contamos con dos señales.

**MEM-read:** Lee un dato de la dirección ADDR y copia su contenido en RD-DATA.

**MEM-write:** Escribe el dato WR-DATA en la dirección ADDR.

# Componente de memoria

Supongamos el siguiente *datapath*.

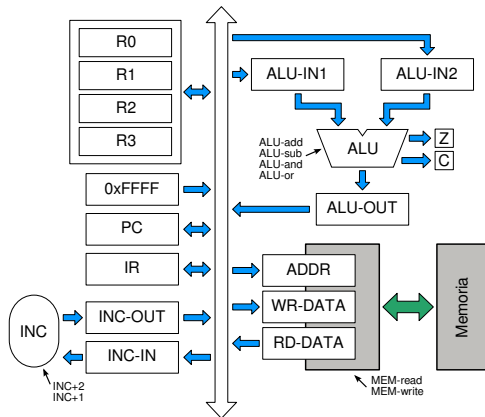

Todos los registros de 16 bits, excepto Z y C de 1 bit.

La **interfaz** con la memoria la vamos a modelar como un dispositivo más, que se conecta mediante un **bus externo** a la memoria.

Para acceder a la memoria tenemos tres registros:

**ADDR:** Contiene la dirección a leer o escribir.

**WR-DATA:** Contiene el dato a escribir en memoria.

**RD-DATA:** Contiene el dato leído de memoria.

Y contamos con dos señales.

**MEM-read:** Lee un dato de la dirección ADDR y copia su contenido en RD-DATA.

**MEM-write:** Escribe el dato WR-DATA en la dirección ADDR.

Ejemplos:

**Microprograma 1**

ADDR := PC

MEM-read

IR := RD-DATA

**Microprograma 2**


ADDR := R0

WR-DATA := R1

MEM-write

# Componente de memoria

Supongamos el siguiente *datapath*.

 

Todos los registros de 16 bits, excepto Z y C de 1 bit.

Y ahora, **¿cómo escribimos instrucciones?**

La **interfaz** con la memoria la vamos a modelar como un dispositivo más, que se conecta mediante un **bus externo** a la memoria.

Para acceder a la memoria tenemos tres registros:

**ADDR:** Contiene la dirección a leer o escribir.

**WR-DATA:** Contiene el dato a escribir en memoria.

**RD-DATA:** Contiene el dato leído de memoria.

Y contamos con dos señales.

**MEM-read:** Lee un dato de la dirección ADDR y copia su contenido en RD-DATA.

**MEM-write:** Escribe el dato WR-DATA en la dirección ADDR.

Ejemplos:

**Microprograma 1**

ADDR := PC

MEM-read

IR := RD-DATA

**Microprograma 2**

ADDR := R0

WR-DATA := R1

MEM-write

## Lenguaje ensamblador

Llamamos **lenguaje de máquina** al conjunto de instrucciones que el procesador puede interpretar y ejecutar.

Llamamos **lenguaje ensamblador** a las instrucciones del lenguaje de máquina escritas como texto.

# Lenguaje ensamblador

Llamamos **lenguaje de máquina** al conjunto de instrucciones que el procesador puede interpretar y ejecutar.

Llamamos **lenguaje ensamblador** a las instrucciones del lenguaje de máquina escritas como texto.

Las instrucciones en lenguaje ensamblador se deben traducir a instrucciones en lenguaje de máquina. La aplicación encargada de hacer esta traducción se denomina **ensamblador**.

## holamundo.asm

```
section .data
    msg: DB 'Hola Mundo', 10
    largo EQU $ - msg

global _start
section .text
_start:
    mov rax, 4      ; funcion 4
    mov rbx, 1      ; stdout
    mov rcx, msg     ; mensaje
    mov rdx, largo  ; longitud
    int 0x80
    mov rax, 1      ; funcion 1
    mov rbx, 0      ; codigo
    int 0x80
```

ensamblador

## holamundo

```
holamundo:      file format elf64-x86-64

Disassembly of section .text:

0000000000401000 <_start>:
401000: b8 04 00 00 00      mov     $0x4,%eax
401005: bb 01 00 00 00      mov     $0x1,%ebx
40100a: 48 b9 00 20 40 00 00 movabs  $0x402000,%rcx
401011: 00 00 00
401014: ba 0b 00 00 00      mov     $0xb,%edx
401019: cd 80               int     $0x80
40101b: b8 01 00 00 00      mov     $0x1,%eax
401020: bb 00 00 00 00      mov     $0x0,%ebx
401025: cd 80               int     $0x80
```

# Organización vs Arquitectura

**Arquitectura**

**Organización**



# Organización vs Arquitectura

## Arquitectura

Componentes **visibles** al programador.

- Identificación de registros.
- Conjunto de instrucciones  
(*Instruction Set Architecture*).
- Modos de acceso a memoria.
- Mecanismos de entrada/salida.

## Organización

# Organización vs Arquitectura

## Arquitectura

Componentes **visibles** al programador.

- Identificación de registros.
- Conjunto de instrucciones (*Instruction Set Architecture*).
- Modos de acceso a memoria.
- Mecanismos de entrada/salida.

## Organización

**Implementación** de una arquitectura.

- Señales de la unidad de control.
- Implementación de microinstrucciones o hardware específico.
- Cantidad y uso de unidades funcionales.
- Tecnología de integración.

# Organización vs Arquitectura

## Arquitectura

Componentes **visibles** al programador.

- Identificación de registros.
- Conjunto de instrucciones (*Instruction Set Architecture*).
- Modos de acceso a memoria.
- Mecanismos de entrada/salida.

## Organización

**Implementación** de una arquitectura.


- Señales de la unidad de control.
- Implementación de microinstrucciones o hardware específico.
- Cantidad y uso de unidades funcionales.
- Tecnología de integración.

Hasta el momento, estudiamos la **organización** de un sistema de computo.  
Ahora vamos a estudiar su **arquitectura**.
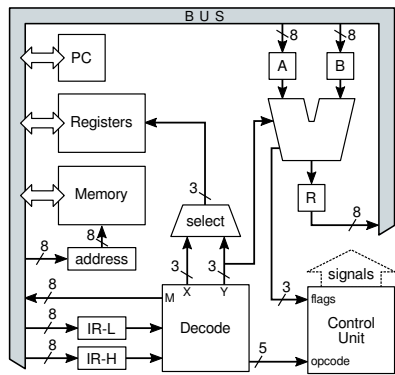
# Arquitectura OrgaSmall

Para ilustrar el funcionamiento de un sistema de computo, vamos a presentar la arquitectura *OrgaSmall*.

Esta arquitectura fue diseñada con fines didácticos y su objetivo es poner de manifiesto todos los conceptos básicos de la organización de un procesador con una arquitectura simple.



- 8 registros de propósito general, R0 a R7.
- 1 registro de propósito específico PC.
- Unidad direccionable de 8 bits (1 byte) e instrucciones de 16 bits (2 bytes).
- Memoria de 256 bytes.
- Bus de 8 bits.
- Diseño microprogramado.

## Bibliografía

- Tanenbaum, “Organización de Computadoras. Un Enfoque Estructurado”, 4ta Edición, 2000.
  - **Capítulo 2 - Organización de los Sistemas de Computadora** - Páginas 39-45
  - **Capítulo 4 - El nivel de Microarquitectura** - Páginas 203-215
- Null, “Essentials of Computer Organization and Architecture”, 5th Edition, 2018.
  - **Chapter 4 - MARIE: An Introduction to a Simple Computer**
    - 4.2 CPU Basics and Organization
    - 4.3 The Bus
    - 4.6 Memory Organization and Addressing
    - 4.8 MARIE
    - 4.9 Instruction Processing

## Referencias

- Especificación de la Arquitectura OrgaSmall  
<https://github.com/fokerman/microOrgaSmall/>

# ¡Gracias!

Recuerden leer los comentarios adjuntos  
en cada clase por aclaraciones.